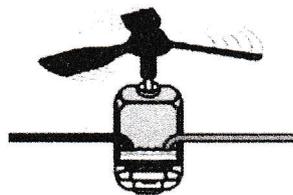
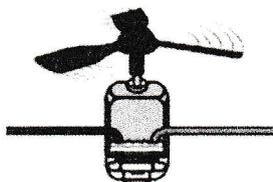


実験：かん電池^{でんち}！このときよりプロペラが速く^{はや}回ったつなぎ方を^{かた}
きろく^{でんち}記録しよう。（電池^{じぶん}！こは自分でかいてね！）



けっか
結果

けっか
結果